

得當年購入人生第一部參 考綜擴Densen B-110時,除 了外型與音質上的考量, 它還有一個很大的吸引點,就是可以外 接原廠推出的DNRG外置電源做升級。 有趣的是,這部電源的供電對象並非綜 擴裡的後級,而是前級。這對於當時想 藉由外置電源提升後級驅動力的我,可 說百思不得其解。沒想到這部外置電源 才一接上,我立刻就懂了,提升效果之

好,讓我無法走回頭路,付錢買單。後 來我才發現,當一部綜擴裡的前級線路 設計得夠水準,原廠為它配置了外置獨 立電源,不僅是進一步釋放這部前級的 音質潛力;隨著供電源頭能與後級徹底 分流,拉高用電分離度,甚至還能做到 媲美獨立前後級的聲音效果,投資報酬 率極高。這次「音響實戰經驗」前往勝 旗音響,試聽的Esoteric PS-01F,它同 樣是原廠針對自家綜擴所推出的獨立電 源,供電對象同樣是前級,而目升級效 果同樣出色,可列為未來的升級首選。

# 同樣旗艦,模式不同

熟悉Esoteric的音響迷都知道,他們 家現階段的綜擴就兩款,一款是F-01, 另一款則是F-02。兩款外型看似一致, 內中的工作模式卻截然不同。前者F-01 採用標準的純A類放大,每聲道輸出瓦 數為30瓦(8歐姆);後者F-02則為AB 類放大,每聲道輸出瓦數為120瓦(8歐 姆)。有趣的是,從Esoteric為它們並 列的官網圖片,到技術層面的應用, 再到這兩部綜擴幾乎相同的機身重量 (F-01為32.2公斤, F-02為32.4公斤), 原廠確實就是將它們統一定位在「旗艦 綜擴」,等級相當。在這裡, Esoteric 不戰究竟是純A類好?還是AB類好? 一次通通設計給音響迷,大家各取所 需。而這次試聽的PS-01F外置電源,也

是兩款綜擴都適用,沒有偏心。這次個 人前往勝旗試聽時,代理商現場準備的 是F-01,因此以下的技術說明,就會以 F-01這款純A類放大的旗艦綜擴為主。 如果您剛好就是F-01用家,本篇「音響 實戰經驗」就會有很好的參考標準。

## 前級的工作內容

如同先前所提,當一個廠商願意為 自家綜擴的內部前級,推出獨立電源, 內中的前級設計勢必是非常講究,才值 得原廠推動這項升級計畫。為了讓一般 用家可以更理解F-01在內中採用的前級 技術,原廠在官網還花了一定程度的篇 幅做技術解說。看完之後,也真心讓人 覺得這麼棒的前級設計,若沒有配置一 個獨立電源,那還真的太可惜了。

好,前級在音響設計裡負責什麼內 容?其實主要的工作項目就兩項。第一 項是各種輸入與輸出的切換,第二項則



●PS-01F是原廠專為自家F-01、F-02綜擴所推出的外置電源,外型採用厚實的鋁合 金打造,內部更配置了豪華電源設計。包括一顆具備獨立繞組的200VA環形變壓 器,以及規劃出左右聲道,總數達54,400uF的濾波電容群,遠遠超過一般前級所 需。



● PS-01F的機身前方以CNC刻製出Esoteric字樣,不 僅能透過厚實機身降低共振干擾,箱體下側的三點 式避振腳錐也具備專利設計,放置位置經過反覆試 聽,有聲學上的考量。

是音量衰減,也就是音量控制系統。由 於負責的工作項目並不多,因此某些音 響設計會直接取消獨立前級,將音量控 制直接與數位訊源做整合,這也是常見 的設計之一。不過,如果您是音響迷, 而且對音響設計有足夠瞭解,就會發 現,事實上前級在整個音響系統中扮演 的角色,恐怕比想像中還重要許多。例 如當音樂訊號在進入前級之後,會先經 由內中的輸入級與輸出級做出相對應的 高、低阻抗特性做緩衝(Buffer),隨 後在增益級,才會將音樂訊號作放大。 此時後級的任務,就是承接前級傳送過 來的音樂訊號,如實的將訊號放大到足 以推動喇叭的程度。而這邊的「如實」 二字,就顯得至關重要,等於後級驅動 出的最佳音質表現,其實在前級處理音 樂訊號時,就已經蓋棺定論了。以本次 的F-01為例,它的後級線路是將前級的 音樂訊號,放大到27倍來推動喇叭。以 這麼高的增益比來看,前級訊號只要有 一點點的劣化或者瑕疵,都會被放大數 倍後讓耳朵輕易察覺,包括動態壓縮、 削弱音樂細節,甚至是小音量重播時, 容易淡化聲音密度與線條,都是前級設 計不良容易引起的相關問題。這也是為 何現今仍有非常多的Hi End廠商,花盡 心思去設計世界上最好的前級線路。因

為音響設計就是環環相扣,每一處都是 關鍵。

#### 延續旗艦前級的核心技術

那F-01的前級究竟是怎麼設計的 呢?首先,它的前級線路大量參考了 Esoteric當今旗艦前級Grandioso C1X的 技術精華,採用原廠獨家研發的Ultra Fidelity Attenuator System。這套大面積 的前級放大線路板採用標準的全平衡放 大,為Dual Mono雙單聲道架構。為了 取得最好的聲道分離度,許多關鍵處也 都用上獨立線路板。例如機內的左右聲 道之輸入級,就是走各自獨立。輸入 訊源的切換不是用繼電器,而是以FET 做切換取代。F-01的音量控制系統也非 常精細,採用原廠自行研發的級進式 衰減模組UFA-1792,裡頭由無數的微 型電阻所組成,可做到每階0.1dB,總 共1,120階的音控衰減,幾乎是一般前 級音控幅度的十倍以上,是業界調整精 度最高的Hi End前級之一,能在一體式 機箱內,塞入這麼好的前級,是原廠的 誠意。再看F-01的電源配置,老實說, 也夠講究了。包括內部以一顆大尺寸的 940VA EI電源變壓器做供電源頭,再以 獨立繞組為機內的前級與後級做個別 供電。後級部分備有左右聲道各自的電

源整流,內中一共用上總數達80,000uF (每聲道40,000uF)的濾波電容,其中 有18,800uF(47,00uF×4)是獨立供電 給前級使用,這賦予F-01乾淨且充沛的 電源品質。

那在加入了PS-01F之後,電源配置 會產生哪些變化呢?第一:原先F-01內 部的前級供電部分將會完全阻斷。基 礎的940VA EI電源變壓器,此時將不再 負責前級線路的供電,而是完全專屬 於後級線路享用。第二:F-01前級線路 的電源,會全數交由外置的PS-01F負 責,其中包括一顆具備左右聲道獨立 繞組的200VA環形變壓器,以及特別規 劃成左右聲道獨立兩組,每聲道各四顆 6.800uF,總計54.400uF的濾波電容群。 這幾乎是F-01當初內置給前級供電量的 三倍,遠遠超過一般前級所需的供電規 模。再來,由於PS-01F是採用外置的獨 立機箱設計,這讓F-01的前後級電源, 可以彼此拉出最遠的距離。這一來降低 了任何交互干擾的機會,二來還能穩定 工作環境,隨時供應飽滿且乾淨的電 能,完全是獨立前後級的電源配置。

#### 具備專利三點式避振腳錐

來看PS-01F的機身設計,長條狀機 身是以厚實的鋁材削切製成,機身前方



●機身後方可見兩組電源接口,一個是連接一般的電源線,另一個標示DC Out的,這是用來與F-01後方的DC In做連接。圖中可見原廠附上的專屬電源線,接頭採用鋁材鑄造而成,質感出眾,線身長度達1.5米。

還有以CNC刻製出的Esoteric字樣,看 起來高級。在機身後方,可見兩組電源 接口,一個是連接一般的電源線,另一 個標示DC Out的,則是用來與F-01後方 的DC In做連接。當您購入PS-01F時, 原廠會附上一條高品質的電源線,接 頭採用鋁材鑄造而成,質感出眾,線身 長度達1.5米。在PS-01F下方, Esoteric 用上了特製的三點式避振腳錐。這套腳 錐具備專利技術(專利號碼#4075477、 #3778108),本體為上下雙層結構,但 彼此不咬死,而是呈現略為鬆散的狀 態。腳錐上方與機身相連處,是直接與 大面積的鋁材機身底部做固定,這能避 免使用螺絲鎖緊而產生應力集中。下層 的金屬腳座則是以懸吊方式撐起,內凹 弧度經過精密計算,這能最大程度降低 與上方尖錐處的接觸面積。最後就是這 套三點式腳錐在底座的擺放位置是經過 原廠反覆試聽而定,有聲學上的考量, 這也是特殊之處。當天的聆聽系統是 由代理商所準備,包括Esoteric N-01XD 串流DAC,配上G-01XD時鐘,現場的 參考綜擴是F-01,發聲喇叭則是Tannoy Prestige Kensington GR •


#### ES-Link的效果真好

值得留意的是,F-01在當初問世時,就已經搭載原廠最新的ES-Link類比輸入模組,與同樣支援此技術的



●圖中是具備原廠專利技術的避振腳錐。 本體為上下雙層結構,上層腳錐是直接 與大面積的鋁材機身底部做固定,來避 免螺絲鎖緊而產生應力集中。下層金屬 腳座的內凹弧度則經過計算,可最大程 度降低與尖錐處的接觸面積。

Esoteric數位訊源做連接,就能藉由原 廠獨特的電流傳送技術,降低線材的 阻抗特性,避免音質耗損。對於長距 離的傳送需求,此項技術更是受用, 可隨時保持最佳的訊號輸出強度,據 說相比於傳統的電壓傳送,使用電流輸 出的ES-Link可讓訊號輸出強上100倍。 要使用ES-Link也很簡單,不需要特規 線材,以一般的XLR平衡線,同時於機 內設定開啟ES-Link功能,就能產生效 果。當天我人在勝旗音響,也做了聲音 實測,結果聽見的聲音效果非常好。在 開啟ES-Link之後,原本以為會因為輸 出訊號的強度提升,而讓聲音形體變得 更為厚實飽滿,沒想到ES-Link所帶來 的效果並非追求誇張的形體呈現,反而 是藉由透明度的提升,進而呈現出一種 更細膩自然的音質效果,由肉眼延伸出 去的音場效果,具備更明確的立體度, 讓形體自然往前浮凸。例如聽Marcin Wasilewski Trio那張「January」,我很 難想像本來就乾淨無比的現代錄音,竟 然還能在ES-Link加持下,帶來更精緻 飽滿的音樂形體。尤其聽三位樂手之 間的交錯互動,那股彷彿可聽見空氣真 實於試聽間流動的空間感,那絕對是 「音響二十要」中,透明度的最佳詮 釋。當然,其他細微的提升也是有的。 例如用上ES-Link之後聲音密度更好一 些。當鋼琴演奏時,顆粒感的描繪會讓

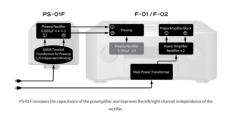

從圖中的説明可見在連接PS-01F電源之後,F-01內建的前級供電線路將會完全被斷開。此時綜擴內的電源將會完全由後級線路享用。前級部分則全數交由PS-01F負責,供電量遠遠超過一般前級所需。

整個音場的層次變化更吸引人。另外就是應對鋼琴協奏曲這類大編制曲目,用上ES-Link之後,整體的音質穩定度又有些微提升。重點是,開啟ES-Link不用多花您一毛錢。只要有支援此技術的Esoteric器材兩者對應,就能手動開啟。建議有意購入Esoteric器材的讀者,不妨將ES-Link的優勢考慮進去。

# 與音樂家同步

回頭來看這次試聽的主角PS-01F。 在筆者抵達現場前,整套音響系統就已 經預先開聲熱機。評測時,我先請代理 商將外置電源拔除。此時F-01是完全由 內部電源進行供電。隨後在以自己熟悉 的參考軟體聽了大約半小時之後,再請 代理商接上PS-01F電源。此時擴大機內 部的前級線路將由這款外置電源進行供 電。當我重播第一首參考軟體,我立即 聽出了幾項升級效果。首先,這部電源 所帶來的音質純淨度是非常有感的, 包括重播前面提到的那張波蘭爵士三重 奏,無論是鋼琴演奏的琴音顆粒,還是 金屬鈸響輕輕打擊在鈸片上產生的沙沙 聲響,都能聽見比先前更真實,美感程 度更高的聽覺享受。而且空氣中浮現出 的聲音細節,也顯得更為輕鬆。如果說 之前的泛音細節像是一片片浮現在空氣 中,那換上獨立電源加上開啟ES-Link 之後,飄散出的泛音是彷彿可以隨著樂



● 當天的聆聽系統是由代理商所準備,包括Esoteric N-01XD串流 DAC,配上G-01XD時鐘,現場的參考綜擴是F-01,發聲喇叭則是 Tannoy Prestige Kensington GR。



●F-01是目前Esoteric旗下最高階的純A類綜擴,每聲道具備30瓦輸出,但內部的電源配置卻非常驚人,使得每一瓦輸出都具備飽滿電流。F-01具備多組ES-Link輸入,與自家同等級的數位訊源相連,就能手動開啟,效果非常棒。

手細微的演奏力道,去做出相對應的強 弱變化,那種幾乎與音樂家同步處於同 一個空間中的沉浸感,可不是天天都有 的迷人體驗。

### 低音域細膩且更具層次

再來,換上PS-01F電源,可以做到 幾個音響迷都喜歡的聲音效果。例如形 體變得更健康飽滿。之前聽見的聲音形 體雖然不至於到弱小,但換上獨立電源 之後,可以明顯感受到那種更飽足、更 結實的形體感,將聲音結構整個撐起 來。聲音密度的提升大約是85至90分的 差異,即便僅有5分之差,但對於一個 本身音響設計就十分精良的F-01來說, 拿PS-01F的產品售價換得由85分「往上 躍進5分」的機會,我會說這每一分錢 都花得值得。接上PS-01F之後,我發現 音樂整體的音場規模感也提升了。但這 邊說的「規模感」,並非指的是低頻量 感的提升,而是一種能將低音域清楚解 析後所產生的層次表現。例如聽法國 鋼琴家David Fray那張「莫札特:第22 號、25號鋼琴協奏曲」,配上獨立電源 之後,對於弦樂突然耀動的下盤描繪, 就多了進一步的拆解。鋼琴演奏也是 一樣,低音觸鍵來得又快又猛,音色的 表現卻是層層推進,細膩的帶出強弱張 力,不會來不及消化;聽鋼琴家指尖快 速的連動變換,就像施展某種聲音魔法一樣,運用鋼琴各個聲部的音色組合,讓人聽得目眩神馳。此時只要擴大機的低頻解析力不夠出色,亦或是應對強弱之間的動態變化不夠鮮明,就容易將這複雜的配器合奏,削弱它本身應該具有的聲音魅力。而升級這套獨立電源,我認為它的效果之一,就是將這些過去容易一閃而過的考究段落,以一種更「得體,且嚴謹」的方式呈現出來。

您說沒有這套電源,本來的F-01就 不能聽嗎?當然沒有。但有了PS-01F電 源加持,那是一定「好上加好」,是淬 煉F-01極致音質的最後一個手段。都買 了這麼棒的旗艦綜擴,在預算足夠的前 提下,能為它內部的前後級配置獨立電 源,何樂不為?更何況,在購入這套獨 立電源後,您在系統上的線材搭配就更 有彈性了。例如可以在相對吃雷流的後 級線路上,用上線徑較粗,聲音直接飽 滿,個性偏中性解析的電源線;而在對 電流需求那麼高的前級線路,則可換上 音色更高級甜美,可為音質增添多一點 韻味的「風味型」電源線。通常這種可 利用兩條電源線針對個人聲音口味做出 更細微的平衡調味,是採用前後級組合 的優勢,但只要購入PS-01F電源,您也 可以做到類似的效果。



●F-01本身內建的電源配置就非常講究 了,包括內部以一顆大尺寸的940VA EI 電源變壓器做供電源頭,再以獨立繞組 為機內的前級與後級做個別供電。內中 一共用上總數達80,000uF濾波電容,其 中有18,800uF是獨立供電給前級使用。

### 1/4預算突破音質天花板

一直以來,我對於音響系統的電源升級,都是持正面態度的。能夠將電源從機身內獨立出來,就不內建;能夠將數位訊源的類比、數位線路做到獨立分流,那就分流。通常這種將電源獨立出來的務實作法,往往能取得輕鬆可用耳朵聽聞的提升,對於電源品質更為敏銳的高階音響器材更是。PS-01F的產品定價大約是F-01綜擴的1/4。我想當初願意用這預算購入F-01的愛樂者,想必也是對音質表現相當在意的一群人,能用這一點預算,去突破原先音質的天花板,怎麼想都是合理且符合比例的投資。這預算我認為不用省,不然可就枉費原廠配置那麼好的前級線路在機身內了。必